

به نام خدا



## آزمایش شماره ۸

آزمایش معماری - دکتر سربازی آزاد

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیمسال اول ۱۴۰۰-۰۱

امیرحسین هادیان - ۹۷۱۰۲۶۰۹

محمدرضا مفیضی - ۹۸۱۰۶۰۵۹

علی حاتمی تاجیک - ۹۸۱۰۱۳۸۵



command	address	hex address	binary address	micro-opcode	enable	s_select	d_select	op	load_sr	OE1	OE2	WE	extra	load_IR	enable_counter	load_pc	extra
no operation	0		00000000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fetch - load IR	1	01	00000001	000	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
fetch - count pc	2	02	00000010	000	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
check jump instruction	3	03	00000011	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
check mem instruction	4	04	00000100	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
alu - check sub	5	05	00000101	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
add	6	06	00000110	000	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
jump to fetch	7	07	00000111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
sub	8	08	00001000	000	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
jump to fetch	9	09	00001001	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
memory - check store	10	0A	00001010	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
memory load	11	0B	00001011	000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
jump to fetch	12	0C	00001100	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
memory store	13	0D	00001101	000	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
jump to fetch	14	0E	00001110	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
jump - check o, always	15	0F	00001111	010	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
jump - check s	16	10	00010000	011	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
jump if z = 1	17	11	00010001	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
jump to fetch	18	12	00010010	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
jump if s = 1	19	13	00010011	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
jump to fetch	20	14	00010100	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
jump - check always	21	15	00010101	011	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
jump if o = 1	22	16	00010110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
jump to fetch	23	17	00010111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
always jump	24	18	00011000	000	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
jump to fetch	25	19	00011001	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

جدول ۱: میکرواینستراکشن‌ها

## ۱ هدف

هدف این آزمایش پیاده‌سازی مدار کنترل کامپیوتر ساخته شده در آزمایش‌های قبل به صورت ریزبرنامه‌پذیر است.

## ۲ طراحی

### ۱.۲ مدار کنترلی

برای طراحی مدار کنترلی به صورت ریزبرنامه‌پذیر ابتدا باید میکرو اینستراکشن‌ها را طراحی کنیم که شرح آن به شکل زیر است: ابتدا دستور را در ثبات لود می‌کنیم (fetch) سپس شمارنده دستور را یکی زیاد می‌کنیم تا در مرحله بعدی آن را لود کنیم و اگر دستور پرشی باشد، مقدار آدرس پرش در شمارنده دستور لود می‌شود و سپس دستور مور نظر لود خواهد شد. سپس با بررسی بیت‌های دستور از بیت پرارزش، نوع دستور را تشخیص می‌دهیم و سیگنال‌های کنترلی درست را ارسال می‌کنیم که این عمل تشخیص دستور با استفاده از میکرو آپکودها و معماری سیستم کنترلی موجود در صورت آزمایش صورت می‌گیرد. جدول دستورهای میکرو اینستراکشن که در حافظه به صورت ایستا ذخیره شده است در جدول ۱ آمده است.


برای طراحی فیزیک این قسمت از طراحی پیشنهادی موجود در صورت آزمایش استفاده شد. طول میکرو اینستراکشن‌ها با توجه به تعداد سیگنال‌های کنترلی ۱۶ بیت شد که البته ۲ بیت آن رزرو است و بعداً می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به علت اینکه حافظه ۱۶ بیتی در پروتئوس نداشتیم، از دو حافظه ۸ بیتی برای ذخیره میکرو اینستراکشن‌ها استفاده کردیم. تصویر مدار کنترل در شکل ۱ آمده است.


### ۲.۲ تغییرات انجام شده

در این آزمایش بخش کنترلی به طور کامل با ریز معماری اجرا کننده ریز دستورات جایگزین شده ولی ورودی‌ها همچنان مثل آزمایش قبل IR و خروجی‌ها سیگنال‌های کنترلی مورد نیاز در مدار هستند. از طرفی چون در بعضی حالات ریز دستورات، سیگنال‌های کنترلی به Z تغییر پیدا می‌کنند (با استفاده از بافر سه حالت)، در ورودی رجیسترها و بخش‌هایی از مدار که از این سیگنال‌ها استفاده می‌کنند از and این سیگنال‌ها با کلاک استفاده شده تا مقدار Z عملکرد این بخش‌ها را خراب نکند. از آنجایی که در ریز دستورات به خود دستور دسترسی نداریم، با تعیین سیگنال کنترلی یک مالتی پلکسر مشخص می‌کنیم که مبدا و مقصد در ALU از دستور خوانده شود و یا مقدار ثابت از پیش تعیین شده باشد.

## ۳ تست

برای بررسی درستی عملکرد سیستم، برنامه اول آزمایش قبل (جمع ۱۰ جمله اول از سری فیبوناچی) را روی ماشین اجرا کردیم که خروجی آن به صورت شکل ۲ است. حاصل یعنی عدد ۸۸ به صورت باینری در رجیستر R0 (همان A) نشان داده شده است (که از آدرس صفر حافظه خوانده شده است).

 

 

شکل ۲: تست